IC -PIIRIT, JALALLINEN / *PINTALIITOS*

HUOM ! Hyvin monissa piireissä, varsinkin muisteissa, prosessoreissa, AD/DA -muuntimissa jne... vaihtoehoja löytyy sekä numerolla alkavana, että valmistajan määrittelemän alkukirjaimen kohdalta.

1DDD356BB-M02 el.lum.driv. >>>D356B	*4.20€*
16V8 PL15	5.00€
1736 DPI > XC1736	>>>
22CV10AP = PEEL22CV…	4.40€
24…25… katso >>> X 24…25…	*>>>*
24AA64XT-ST 64k i²C serial eeprom	*1.00€*
24C01 EEprom 128	3.00€
24C01 pintaliitos	*2.00€*
24C02 EEprom 256	3.00€
24C02 pintaliitos	*1.00€*
24C04 EEprom 512	4.20€
24C04 pintaliitos >>>>AT24C04	*1.50€*
24C08 EEprom 1k	5.00€
24C08S8 smd eeprom >>>> X24C08>>>	
24C16 EEprom 2k	3.30€
24C64 EEprom 8k	4.40€
24C64 pintaliitos	*1.50€*
24C128 pintaliitos	*1.50€*
24C256 EEprom 32k	7.50€
24256 pintaliitos >>> M24256 >>>	
24F064 Serial flash 64k=X24…	4.00€
24LC04BI SMD	*2.00€*
24LC16 SMD	*3.00€*
24LC16 EEprom 16k	2.50€
24LC256 SMD	*4.00€*
24LC32A EEprom 32k >>> 25LC320/P	
25LC320/P = 24LC32A/P	3.50€
25F064 Serial flash 64k=X25…	3.00€
27010 1M OT PROM	6.60€
27128 128k EPROM	6.50€
2716 16k EPROM	8.00€
27C010 1M EPPROM	5.60€
27C256 256k EPROM	4.00€
27C4001-10 F1 4M EPROM	8.00€
27C4001-15 F1 4M EPROM	5.00€
27C512-15 512k EPROM	5.00€
27C64-150 64K EPROM	6.00€
2816 EEprom	3.80€
2816 =X 2816CJ-20 PLCC 16k eeprom	*4.00€*
2864 Eeprom 64k	9.80€
28C16 = AT28C16-15TI >>>>>>>>>>>>	
28C64 Eeprom 64k	10.10€
28F004-T150 =E28F..4M flash	*3.00€*
28F008SCHT-TL12 =LH 8 M flash	*4.00€*
28F016SCHT-L95 = LH…	*6.00€*
28F400B5	*6.00€*
28F3204 = GE28F320-C3TC70	
28F3204 >>>> RD28F324C ….	
28F6408 >>>> RD28F6408 ….	
29F... >>>> AM29F.....	
38F2240 >>>> RD28F2240 ….	
28SF040-150 4M Flash =SST	14.00€
3024/2C BB digital processor	*23.00€*
3042-70=ATT PLCC	*14.00€*
4164 DRAM 1x 64k =KM4164	0.50€
41C16256-50 KI = IS 4M edoram soj	*4.90€*
485 = LTC485/ADM1485 smd RS422/485	*>>>*
485 = MAX485MJA= wide temp.range	>>>
511000 Dram 1Mb	8.40€
5168=LH5168 smd	*1.65€*
52256 32k SRAM=HM62…	4.00€
55257=TC55257 smd 32k S	*3.35€*
5564=TC5564AFL-15 smd	*1.00€*
57C49C - 35 EPROM 64k cer DIP	15.00€
58CR032C100 -ZB6T 32Mbit FLASH 1.8V	*9.00€*
6116 = UM 6116 SRAM 16k	*1.00€*
6116=76C28=SRM2016=D446	1.00€
62256=71256 32k SRAM=HM	4.00€
6242 = MSM6242=M6242	1.50€
6264 SRAM = TMS 64k sram	2.50€
6264L-10FI smd kts.MS=KM	*5.00€*
62832 = 32k SRAM = HM62…	4.00€
64k eprom, katso myös 57C49	>>>
65162 C-5	4.20€
6569R5	10.10€
67020=MB67020	5.05€
68HC000P-12 katso TMP 68HC000 >>>>>>>	
68HC705-JJ >>>> MC(XC)68HC705JJ	
6809 CPU	4.20€
70… 71…72… katso myös IDT …	*>>>*
71256 8x32k sram soj= IDT	*1.65€*
7130=IDT plcc sramdualport	*5.85€*
71A05DF pintaliitos	*0.85€*
71C4256AZ-10 1M Dram sil=GM	1.00€
7220=D7220	5.05€
73K302L-IP single chip modem	8.40€
73K321L-IP	8.40€
75113 Dual transmitter =DS	2.35€
75115 dual line driver=SN	2.35€
75154 RS 232 x 4 RX = DS	1.65€
75173=AM 26LS32 =DS	2.50€
75174 RS 485/422 =DS96F	2.00€
75175=MC3486 = DS	2.00€
75176 RS-485 line tx/rx >>>DS....	*1.50€*
75176 RS-485 LineTX/RX >>>DS...	2.00€
75188 smd = GD75188 smd	*>>>*
75453 dual driver = DS	2.50€
7556 = ICM 7556	>>>
75T2090-IP DTMF tx/rx	12.60€
75T2091-IP DTMF tx/rx	6.00€
75T980 = TDK 75T980 >>>>>>>>>>>>	
76C28= 6116=GM76=D446	1.00€
7B…7C… katso myös CY7…	*>>>*
8031 CPU = P 8031AH = TD 8031AH	1.50€
80C32-16 = IP80C32	7.80€
8039 CPU = P 8039 AHL	3.35€
8086 CPU	7.55€
8088 CPU	6.70€
80960 JS25 so-kotelo =TA=NG	*kysy !*
80960 KA16 fpga = TA	*kysy !*
80C188EB-13 pros. PLCC >>> TN 80C188	
80C286-16 = CS 80C286-16 PLCC	*8.40€*
80C31 PLCC	*1.50€*
80C31 = M80C31 jalallinen	1.50€
80C32 µProsessor	3.00€
80C32-12 PLCC	*3.00€*
80C51	4.00€
80C51 = N 80C51 BH PLCC	*4.00€*
80C51 SAT 42-0 ohjelma	1.00€
80C52 SAT43-06 ohjelma	1.00€
80C88 CPU	8.40€
8237 Multim.DMA	6.70€
8253 Prog.timer	5.00€
8254 A Timer/counter	5.00€
8255 A Prog.perph.	2.50€
8256 >>> P8256	
8259=M5L8259=SAB8259	4.20€
8286 Octal bus tx/rx	5.05€
82C50=TL16C450 smd	*3.35€*
82C51 = M82C51	1.00€
82C51 PLCC = M82C51A-2	*1.00€*
82C53	2.00€
82C54 = TN 82C54-2 PLCC	*1.65€*
82C54 Timer/counter >>> D71054	2.00€
82C55 >>> D71055	
82C59 = M82C59A-2	2.00€
82C84A	3.00€
87C51 = SC 87C51 >>>	12.00€
87S181 Prom 1k x 8	3.35€
8870 >>> CM8870 >>>MT8870	
91L01 SRAM 4x256k	4.00€
9346 EN EEPROM	1.15€
9346 M14 pintaliitos	*0.80€*
93C06 CB01 EEPROM	2.50€
93C46 pintaliitos SO-8	*0.50€*
93C46 AB1 EEPROM	3.35€
93C46W pintaliitos SO wide	*0.50€*
93L422 PC SRAM	4.20€
93LC66BT SO-8 16 x 256k	*0.50€*
93LC86 SO-8	*3.50€*
A3983 SLPT Step driver TSS024	*8.00€*
A 8238016, L8467A24	16.00€
AA 226-87 0.5 – 2.5 GHz smd attenuator	*3.50€*
AAT 3526 ICX-3.08 micropower supervi	*0.80€*
AD1403 = MC 1403 2.5V ref.	2.50€
AD206AY isol.amp.	74.00€
AD42866 smd	*3.30€*
AD5220-BN10 10k digital potentiometer	4.50€
AD533 JH divider	7.50€
AD565AJR 12 bit ADC	*18.00€*
AD557 JN 8 -bit DAC	10.10€
AD590 JH Temp.sensor	10.00€
AD590 JF Temp.sensor	12.00€
AD623 ARM single supply istr.amp	*2.50€*
AD6523ARU zero IF GSM Tx/Rx	*2.00€*
AD6525ACA GSM digital baseband pros	*2.00€*
AD6539BCP othello oneTV single chip	*2.00€*
AD636 true RMS to DC = MX 636 JN	15.00€
AD694AR 4 - 20mA transmitter	*12.00€*
AD746JR smd OA	*4.00€*
AD75019 JP PLCC 256 x analog sw	*22.00€*
AD7523 JN DA convert.	5.05€
AD7524 JN = MX7524 8bitDAC	5.50€
AD7528 LR PLCC 8 bitDA=PM	*6.50€*
AD7528 >>>>>MX 7528JN	4.50€
AD7538KR uP compatible 14bit DAC	*22.00€*
AD7545 JN 12 -bit multipl.DAC	12.00€
AD7548 JP PLCC 8 bit DA	*6.50€*
AD7628 KN 8 -bit multipl.DAC	3.00€
AD7714ARS-5 24-bit sigma/delta signal	*8.00€*
AD7828 KN 8-bit 8ch ADC	8.00€
AD7880CR smd 12bitA/D	*4.00€*
AD7888ARU micropower 8ch12bitADC	*12.20€*
AD7890AR-4 fast 12 bit ADC SOIC-24	*10.00€*
AD7945 BR 12bit DAC 3.3/5V multiplying	*8.00€*
AD797 BR smd OA ultralow	*9.00€*
AD8045ARD ultralow distortion OA	*5.00€*
AD811 AN wideband vide	14.30€
AD817 AN	15.80€
AD817 AR high speed lowpower OA	*10.50€*
AD828AR dual lowpower video amp	*10.00€*
AD8314ARM RF detector MSOP-8	*15.00€*
AD8362ARUZ RF detector < 2.7GHz	*18.00€*
AD8591ARTZ SOT-23-6 OA	*1.00€*
AD835 AN 250MHz Vout multipl	9.00€
AD8403 A10 4ch digital potentiometer	*2.00€*
AD847 AQ Single OA cer DIP	5.85€
AD977AR 16bit ADC SO-20W	*33.00€*
ADC0804 LCN AD-con.	6.90€
ADC0808 PLCC 8bit AD	*3.35€*
ADC0809 PLCC 8bit AD	*3.35€*
ADC0809 CCN 8-bit A/D	7.10€
ADC0820 CCN 8-bit A/D	13.45€
ADC0832 CCN 8-bit serial A/D	11.75€
ADC0844 CCN 4ch ADC mux	13.45€
ADC0848 CCN 8-bit ADC 8ch	6.70€
ADC1211 HCD 12-bit A/D cer DIP	12.30€
ADC601JG 12-bit A/D	55.00€
ADG221KN switch	4.80€
ADF4113 BRU 4GHz PLL synte	*2.50€*
ADM1485AR smd rs485	*3.00€*
ADM706 smd uP supervis.	*1.20€*
ADP3522ACP-3 GSM power manag.	*3.50€*
ADB3408ARU-2.5 power managem. chip	*3.50€*
ADM242AR dual RS232 pin compatible max242	*3.00€*
ADS7800KU 12bitADCsmd	*32.60€*
ADR291GR prec. V ref 2.5V	*4.60€*
ADV7173KST PAL/NTSC dec. LQFP48	*8.00€*
ADXL210JE Dual Axis Accelometer SMD	*12.00€*
ADXL210AQC-1 Dual Axis Accelometer	25.00€
AH5012 CN 4 x switch	4.20€
AM25S05PC 2x4 bit multip.sw	1.00€
AM26LS30 PC 2xRS422 driv.	2.50€
AM26LS31 CN 4xRS422 driv.	2.00€
AM27LS03PC	2.00€
AM27C2048-200JC PLCC 2M	*4.00€*
AM27S31 PC PROM	3.35€
AM2864 BDC eeprom 64k >>>>> 2864	
AM28F020-120JC PLCC flash	*5.00€*
AM2911 cer DIP microprogram controller	4.50€
AM29C827 ACJ PLCC 10bit buf.	*4.00€*
AM29F010-55JC ... 120JC PLCC flash	*5.00€*
AM29F010 B-70PC DIP flash	7.40€
AM29F040 B-55JC PLCC flash	*7.00€*
AM29F040 B-90PC tai 120PC DIP flash	6.00€
AM7200-25 RAMFIFO	10.90€
AM7200-50 JC plcc RAMFIFO	*6.00€*
AM79C98-JC-B	*11.00€*
AM9218BPC 16k ROM	3.50€
AM/DS26LS32 4x422/423RX	2.50€
AMU2481-VS (DIP) audio mix.	9.25€
AMU2481-VS PLCC	*20.00€*
AN6550 Equalizer	2.50€
AN6551 Low power EQ	1.70€
AN6554 4 x OA	2.50€
AN6884 = KA 2284B	1.50€
AN7117 audio amplifier	3.00€
AN7140 Audio power amp.	4.20€
AN7161NFP Power amp.	5.05€
AN801 diode net	0.80€
AN8072 5 x pos.reg	7.50€
AN8077NK	14.30€
AN8387S 2ch SMD CD driver	*9.25€*
APU2470 D2-MACpros.	15.95€